L.N.P

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL T.A. 2009/2010
PROGRAM STUDI FISIKA

Matakuliah	: Elektronika dasar	Kode : MFS 2516
Dosen	: Drs. Masiran, M.Si.	Waktu: 90 menit
Hari/tgl.	: Rabu, 6 Januari 2010	Sifat : Buku terbuka

1. Hitung v_o rangkaian Gambar S-1

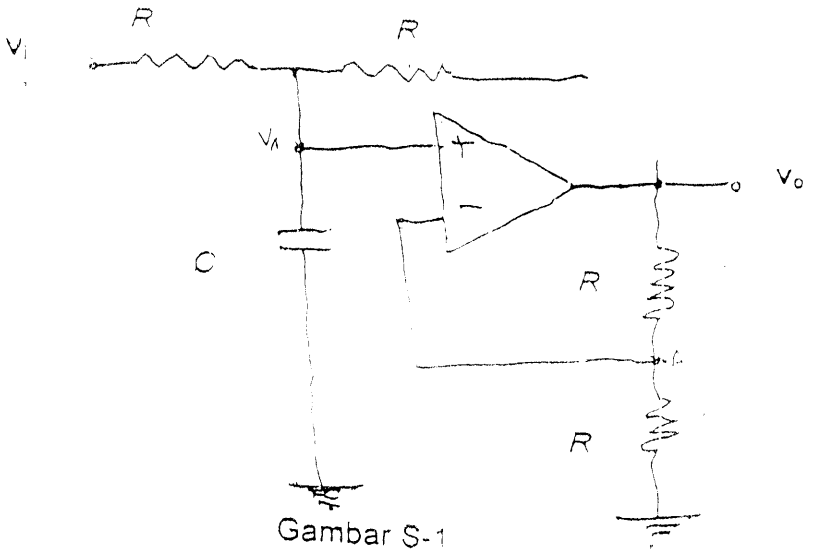

Gambar S-1

2. Dari rangkaian Gambar S-2, $v_o / v_i = A_v = A_v \angle \theta = A_v \angle 37°$
Hitung A_v

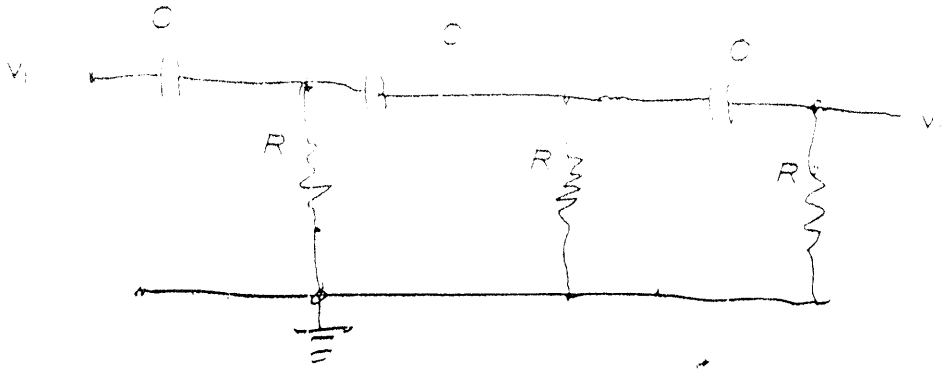

Gambar S-2